
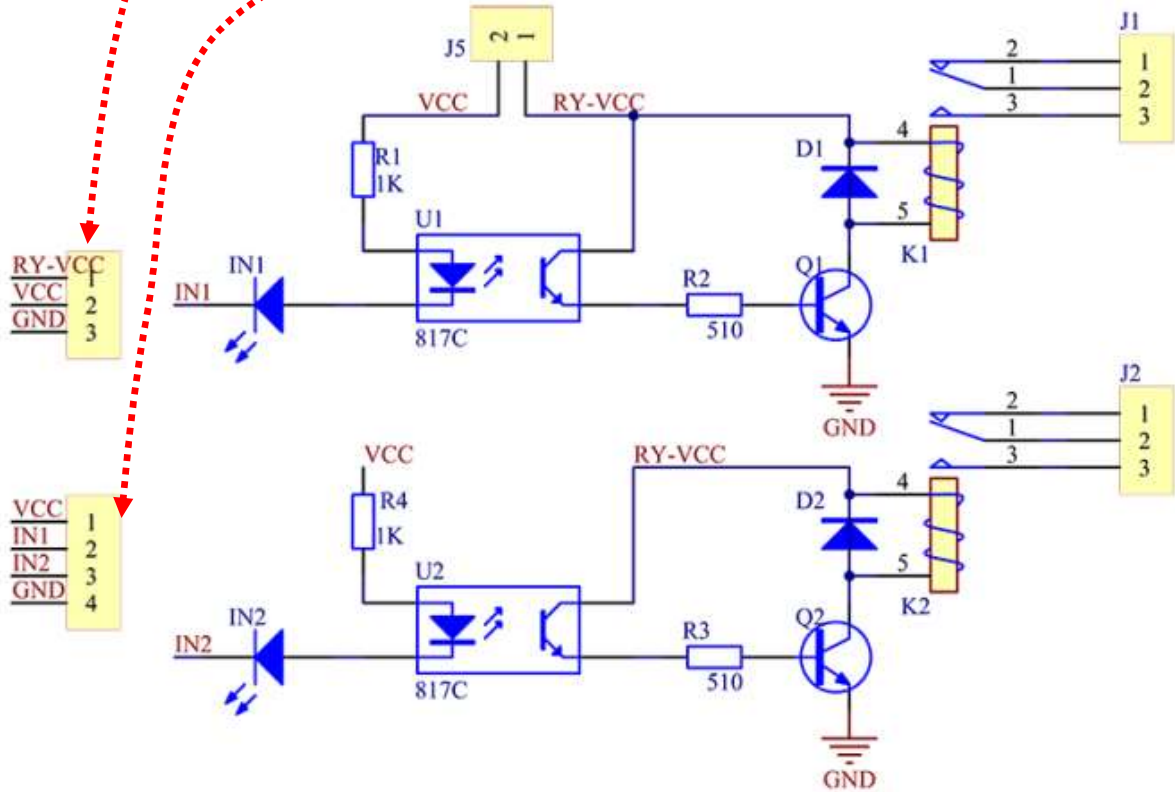


**RYVCC İLE VCC JUMPER İLE
BİRLEŞTİRİLİRSE OPTO COUPLER İLE
RÖLE VOLTAJLARI AYNI OLUYOR.**

JUMPER TAKILMAZ İSE;

RYVCC ye röle için ayrı voltaj
girilmesi gerekiyor.

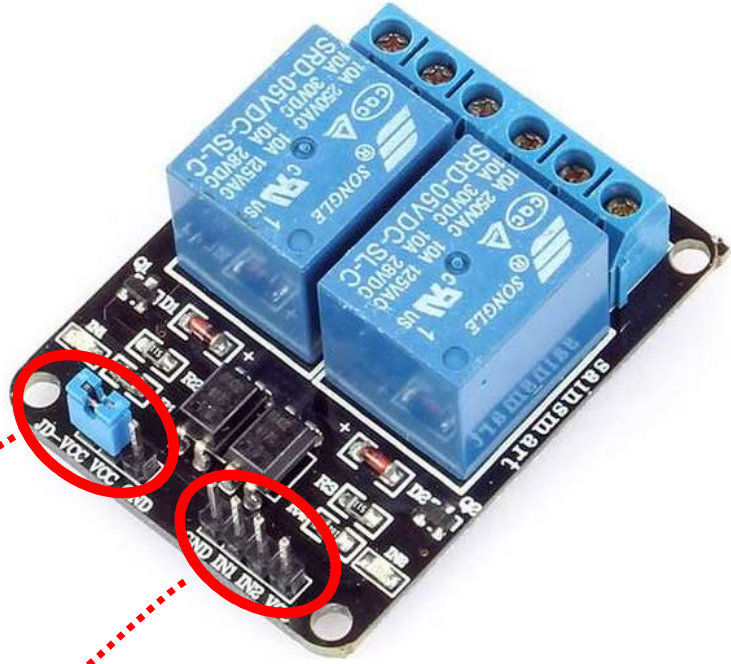**!!!! NOT: JUMPER VCC-GND ye
takılırsa ESP32 KISADEVRE OLUYOR**



IN1 ve IN2 LOW YAPILDIĞINDA RÖLELER ÇALIŞIYOR

Not : Röle voltajları ESP32 üzerinden alınırsa 3.3V geleceği için rölelerde 5V olduğu için , röleler çalışmayabilir.